



دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق

عنوان:

پیش گزارش شماره دوم

DS Laboratory: Pre-report No. 2


نگارش

عرشیا نورپور

آبان ۱۴۰۴


شبیه سازی مدار در پروتئوس



۱. شبیه سازی مدار شکل ۱-۲:



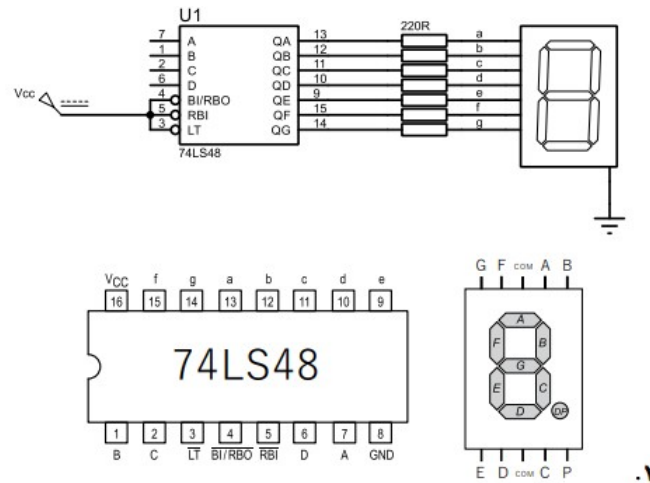





شکل ۱-۲ : pinout آی سی 74LS48 و 7-segment


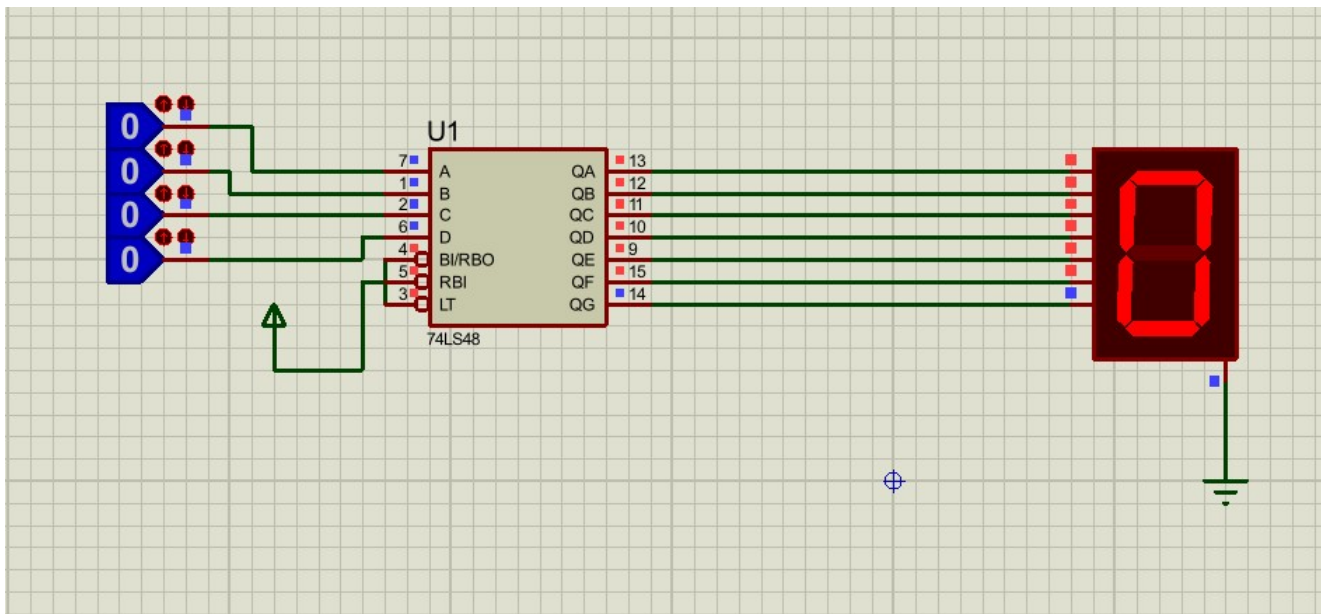
نتایج به شرح زیر است (به ترتیب از ۰ تا ۹ و همانطور که دیده میشود با don't care اعدادی مانند ۱۰ و ۱۱ بصورت غلط در می آیند).



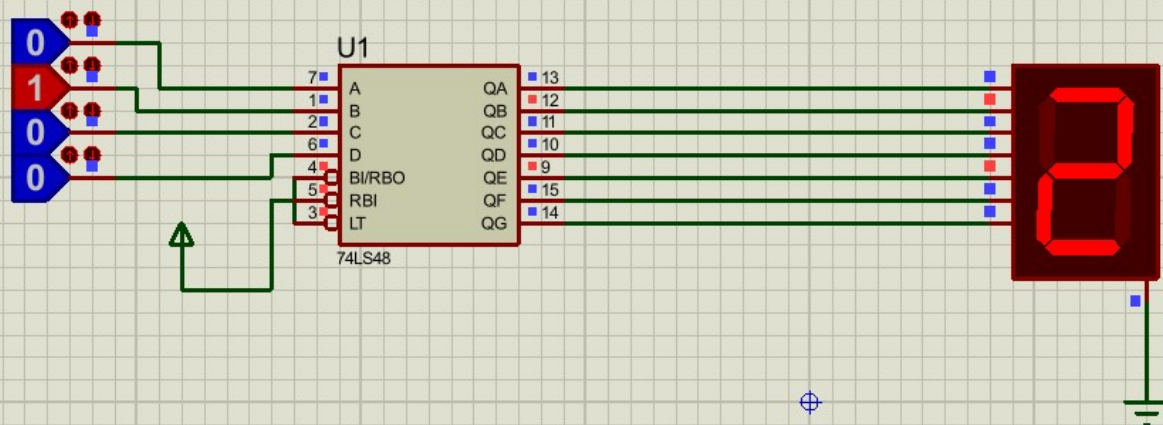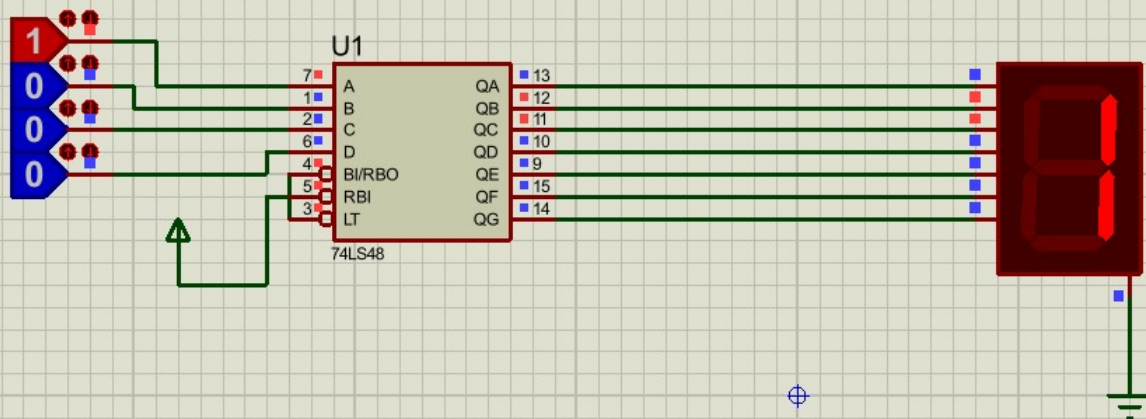


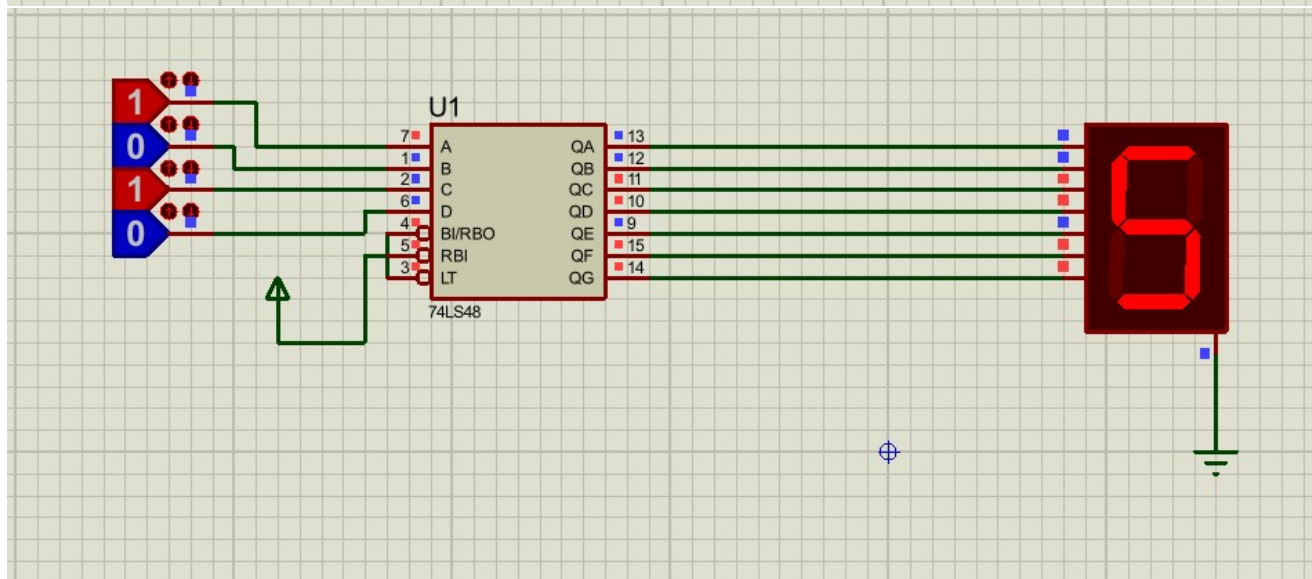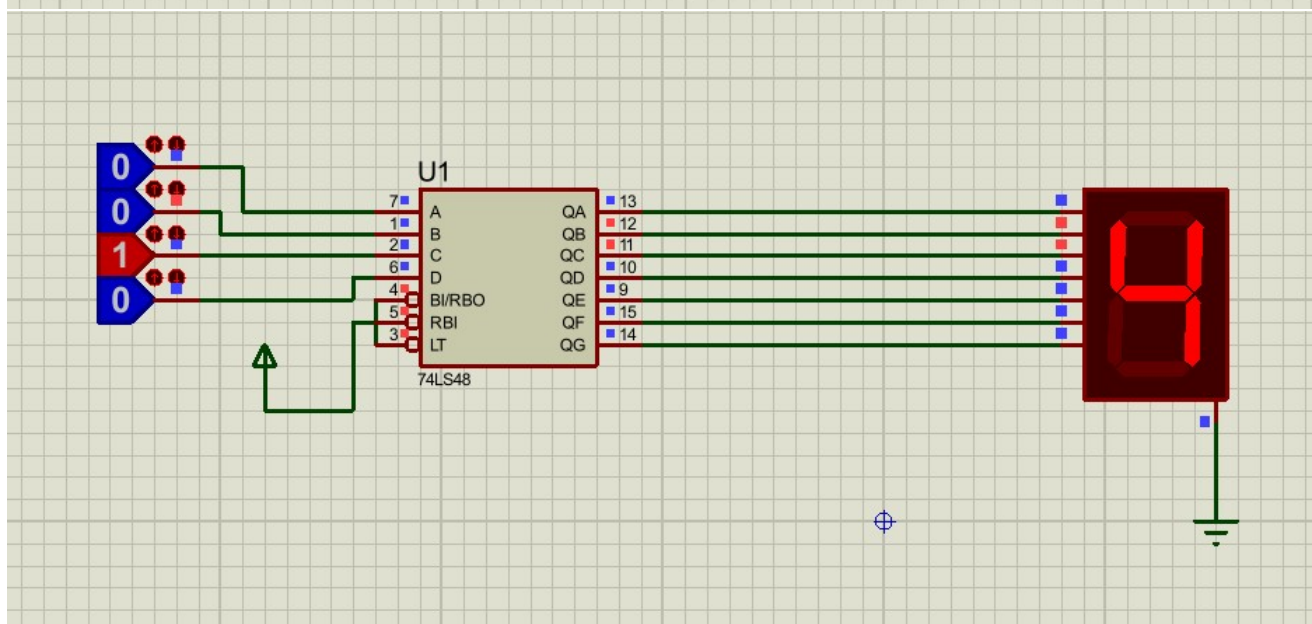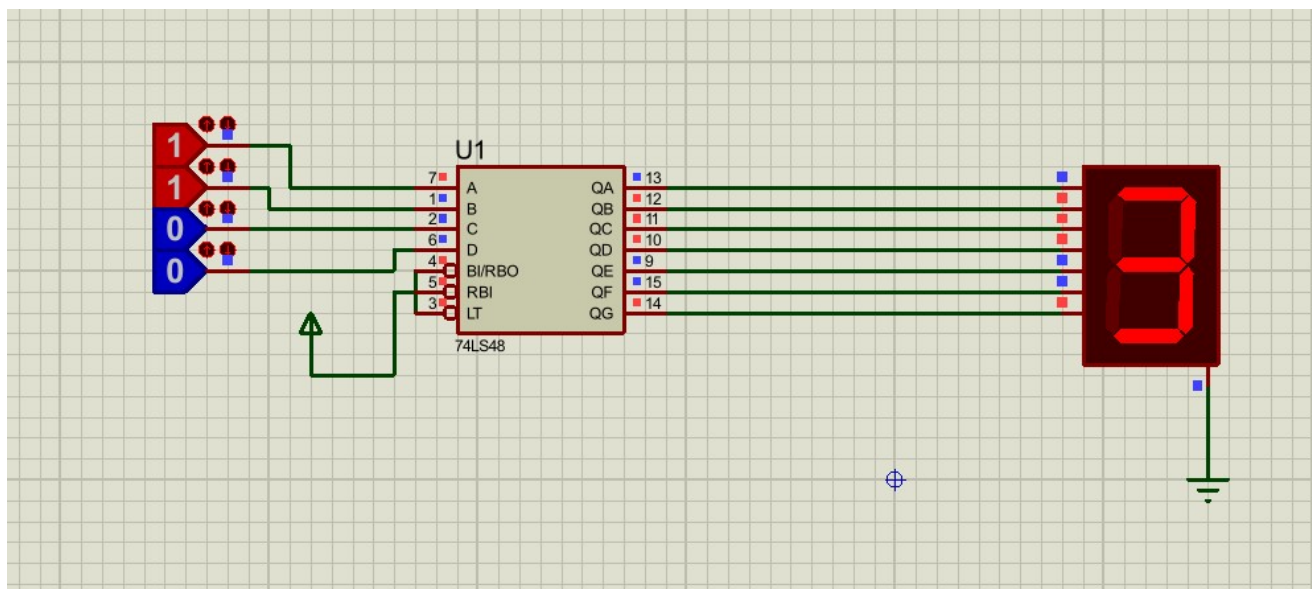

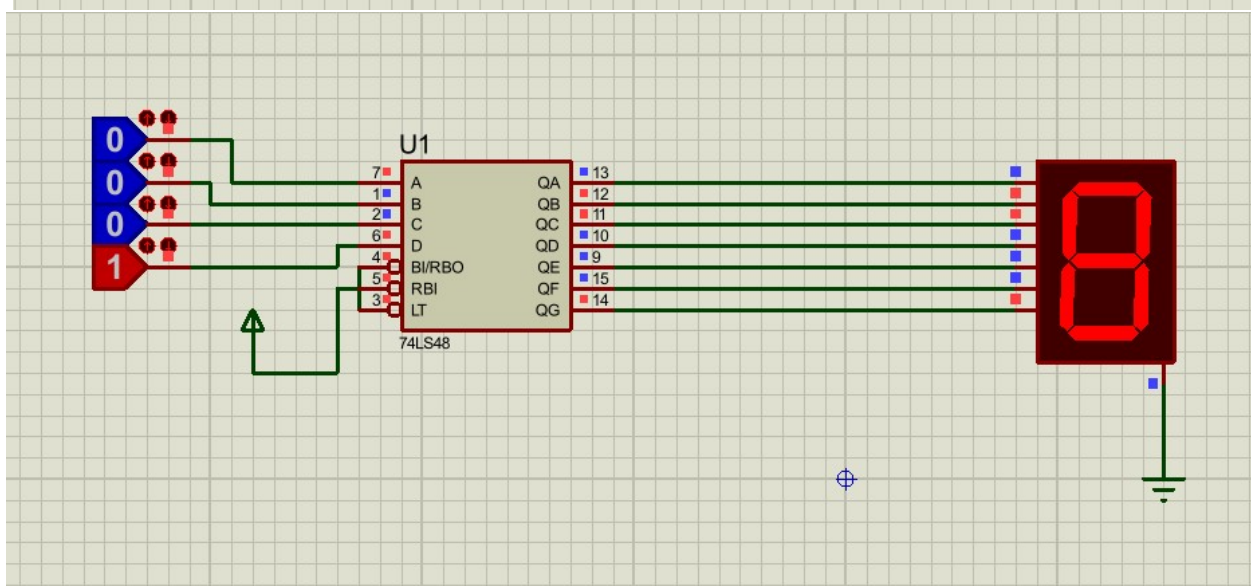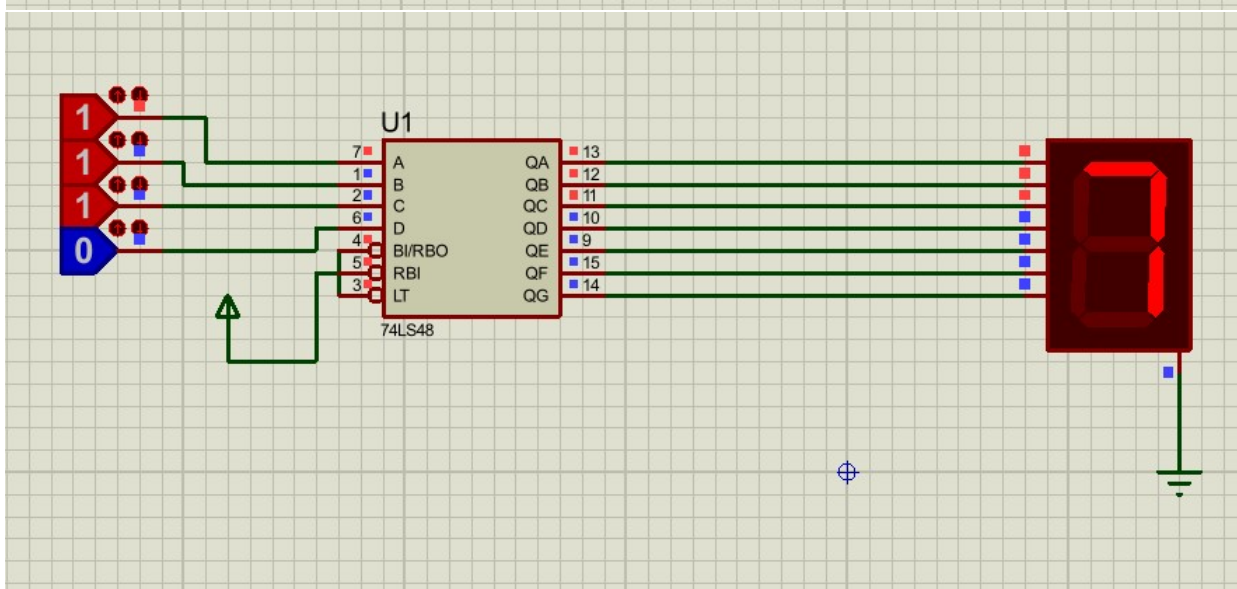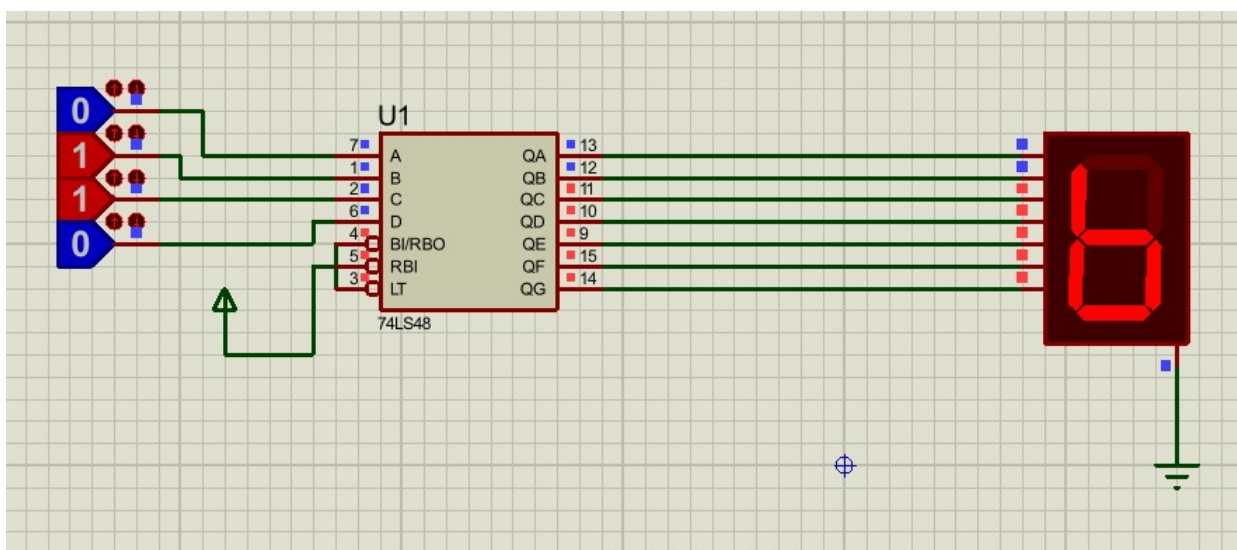

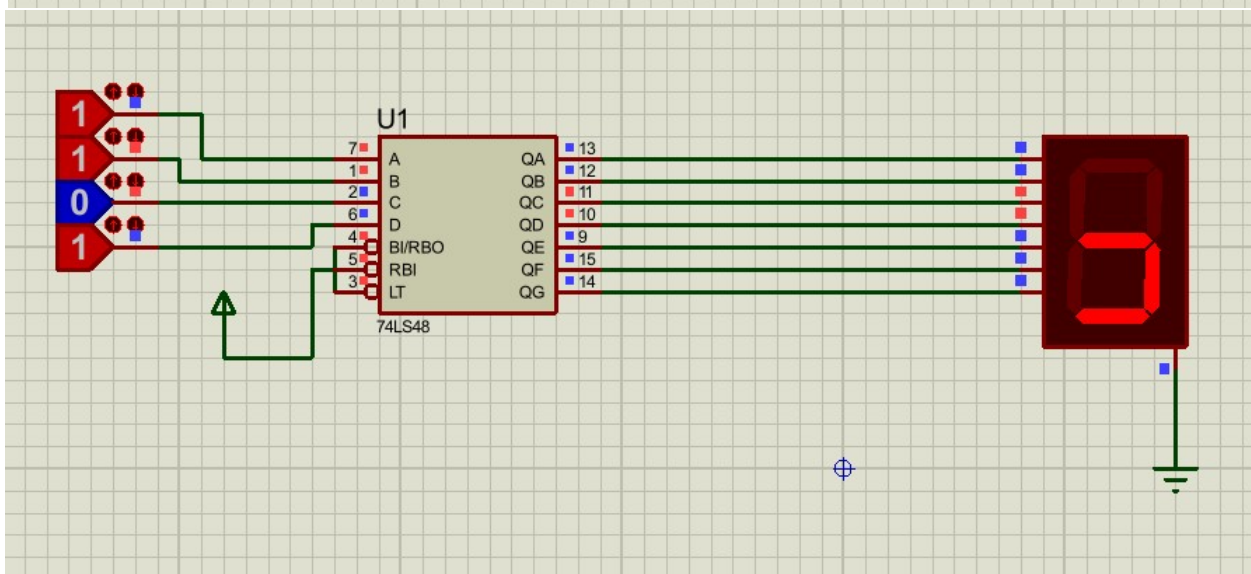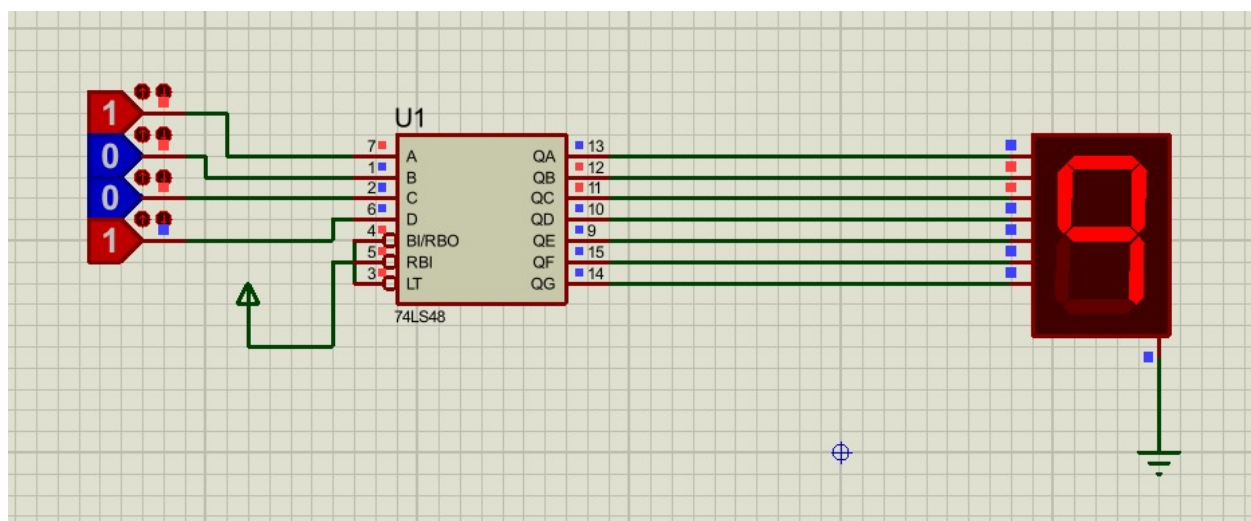

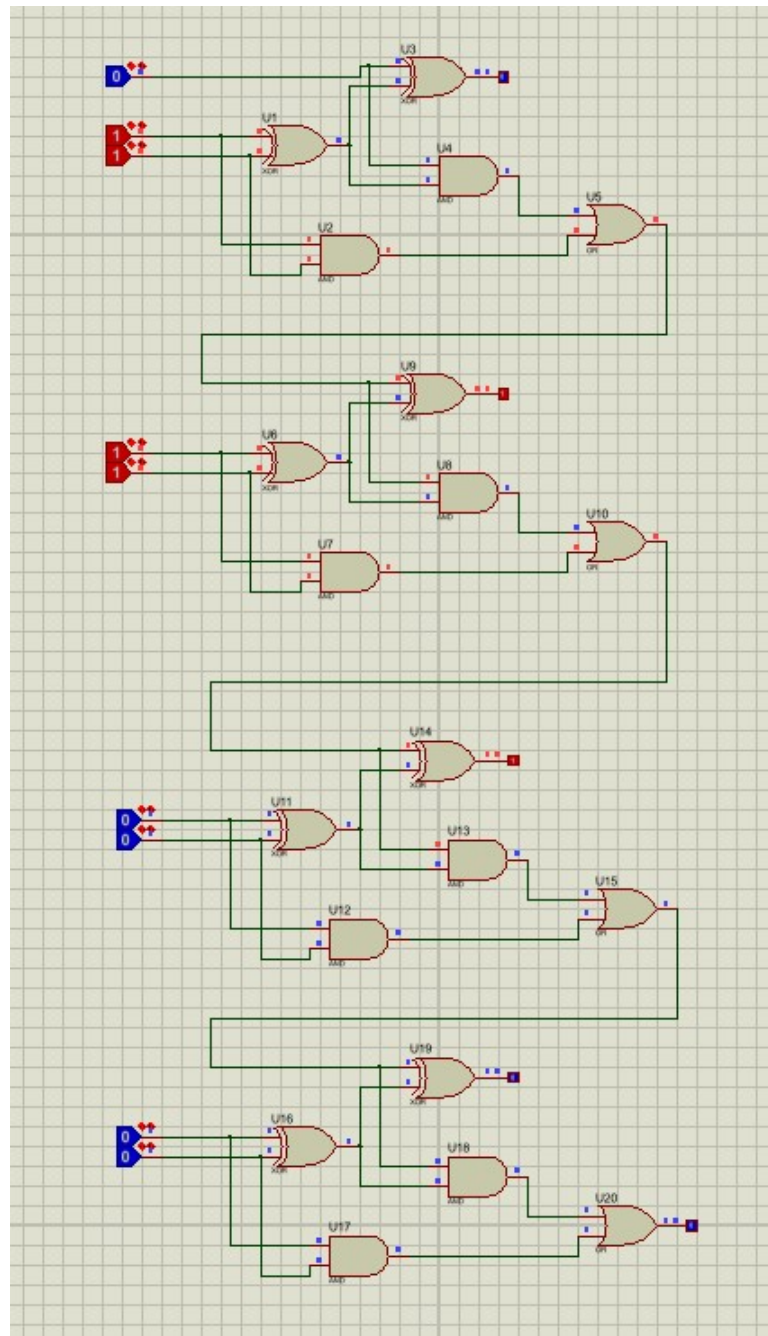در شکل زیر مدار مورد نظر در حالت جمع عدد ۳ و ۳ دسیمال نشان داده شده است. (رنگ قرمز به معنای یک است. و خروجی های XOR در سمت راست از بالا به پایین به ترتیب از LSB تا MSB می باشند).



در شکل زیر مدار مورد نظر در حالت جمع عدد ۱ و ۲ دسیمال نشان داده شده است. (رنگ قرمز به معنای یک است. و خروجی های XOR در سمت راست از بالا به پایین به ترتیب LSB تا MSB می باشند).

